M7-023　调 谐 电 容 的 选 择

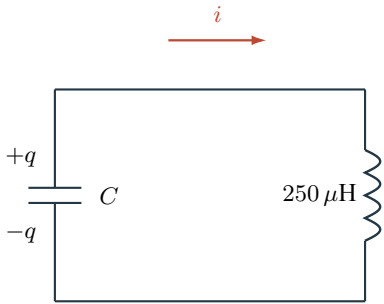

调谐电容 C 可调

$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$$

$$C = 101\,\text{pF}$$

电 感 固 定，改 变 电 容 使 固 有 频 率 等 于 1.00 MHz。