M7-053　四 分 之 一 波 长 匹 配

$R_S = 50\,\Omega$

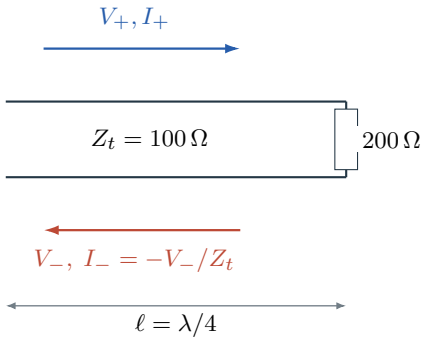

$$Z_t \;=\; \sqrt{50 \times 200} \;=\; 100\,\Omega$$

$$\ell \;=\; \lambda/4 \;=\; 0.50\,\mathrm{m}$$

100 MHz 时 $Z_{\text{in}} \quad = \quad Z_t^2/R_L \quad = \quad 50\,\Omega$。