M7-054　开路与短路支节

开路

$$Z_{\text{in,open}} = -i50\,\Omega$$

短路

$$Z_{\text{in,short}} = +i50\,\Omega$$

两段均为 $\ell = \lambda/8$

$Z_0 = 50\,\Omega$；相同长度在开路与短路边界下呈相反电抗。