M7-068　题 4　电小回路辐射公式的适用性

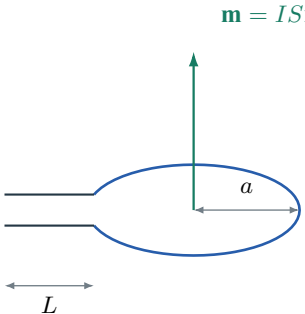

$$f_1 : \quad kL = 0.0105, \quad ka = 0.00105$$

$$f_2 : \quad kL = \pi, \quad ka = 0.314$$

馈线与回路分开检查；示意不按比例

馈线相位大，不可整体集总；高频电流分布仍须由实际馈电验证。