M7-H25　理想 LC 回路的电荷、电流正向及振荡关系

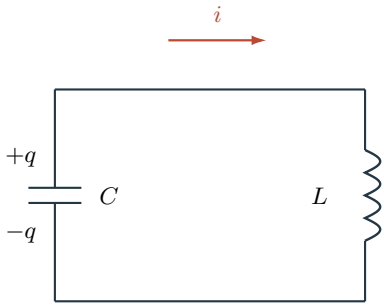

电流正向如箭头所示

$$q = Q_0 \cos \omega_0 t, \quad i = Q_0 \omega_0 \sin \omega_0 t$$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$$