M7-H40　传输线长度微元的分布电阻、电感、电导与电容

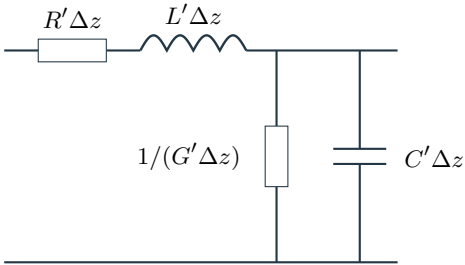

$$\partial_z V = -R'I - L'\partial_t I$$

$$\partial_z I = -G'V - C'\partial_t V$$

串联阻抗、并联导纳均与 Δz 成正比