M7-H48　集总结构各处近似同相，分布结构的电压和电流随位置变化

$z = 0$

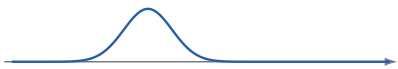

$z = \ell$

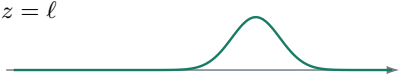

$\tau = \ell/v$：形状保持，时间延后

$$\tau = L/v$$

$\omega\tau \ll 1$ 才能忽略传播相位